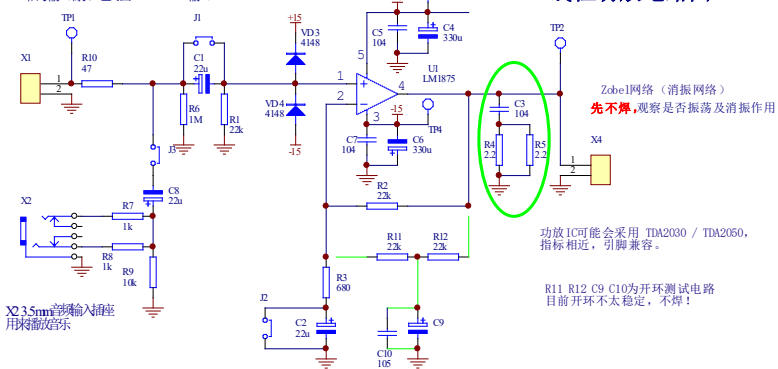


# 线性功放电路图

X1 信号输入端子，也可由

TP1输入



功放IC可能会采用 TDA2030 / TDA2050，  
指标相近，引脚兼容。

R11 R12 C9 C10为开环测试电路  
目前开环不太稳定，不焊！

X2 3.5mm音频输入插座  
用来播放音乐

